Nom : Prénom :

E2	Activité 3 : Tension dans un circuit comportant une dérivation

Raisonner	Emettre une hypothèse	☺	😐	☹

En t'aidant des activités des chapitres E1 et E2, quelle hypothèse peux-tu faire concernant la valeur de la tension dans un circuit comportant une dérivation ?

.....

.....

Réaliser	Faire un schéma	☺	😐	☹

Tu vas donc devoir réaliser une expérience pour valider ou non ton hypothèse. Fais le schéma du circuit que tu comptes réaliser. Appelle ensuite le professeur pour qu'il te donne le matériel.
(Mets dans ton schéma **tout le matériel que tu vas utiliser**)

Réaliser	Faire un tableau	☺	😐	☹

Fais les mesures adéquates et reporte les valeurs dans un tableau :

Raisonner	Valider ou invalider l'hypothèse	☺	😐	☹

Les résultats obtenus permettent-ils de valider ton hypothèse ?

.....

.....

.....

Que peux-tu en conclure ?

.....

.....

.....